


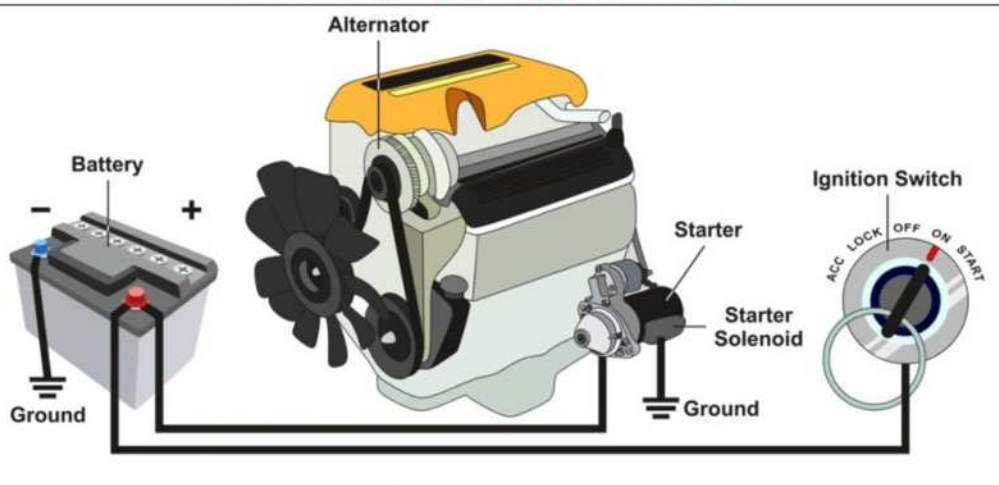








STARTING SYSTEM DIAGRAM

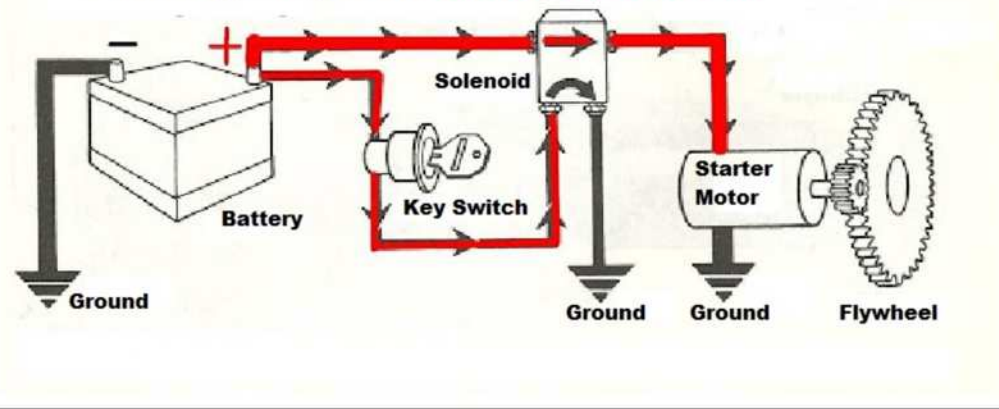

Wiring Diagram: STARTING SYSTEM

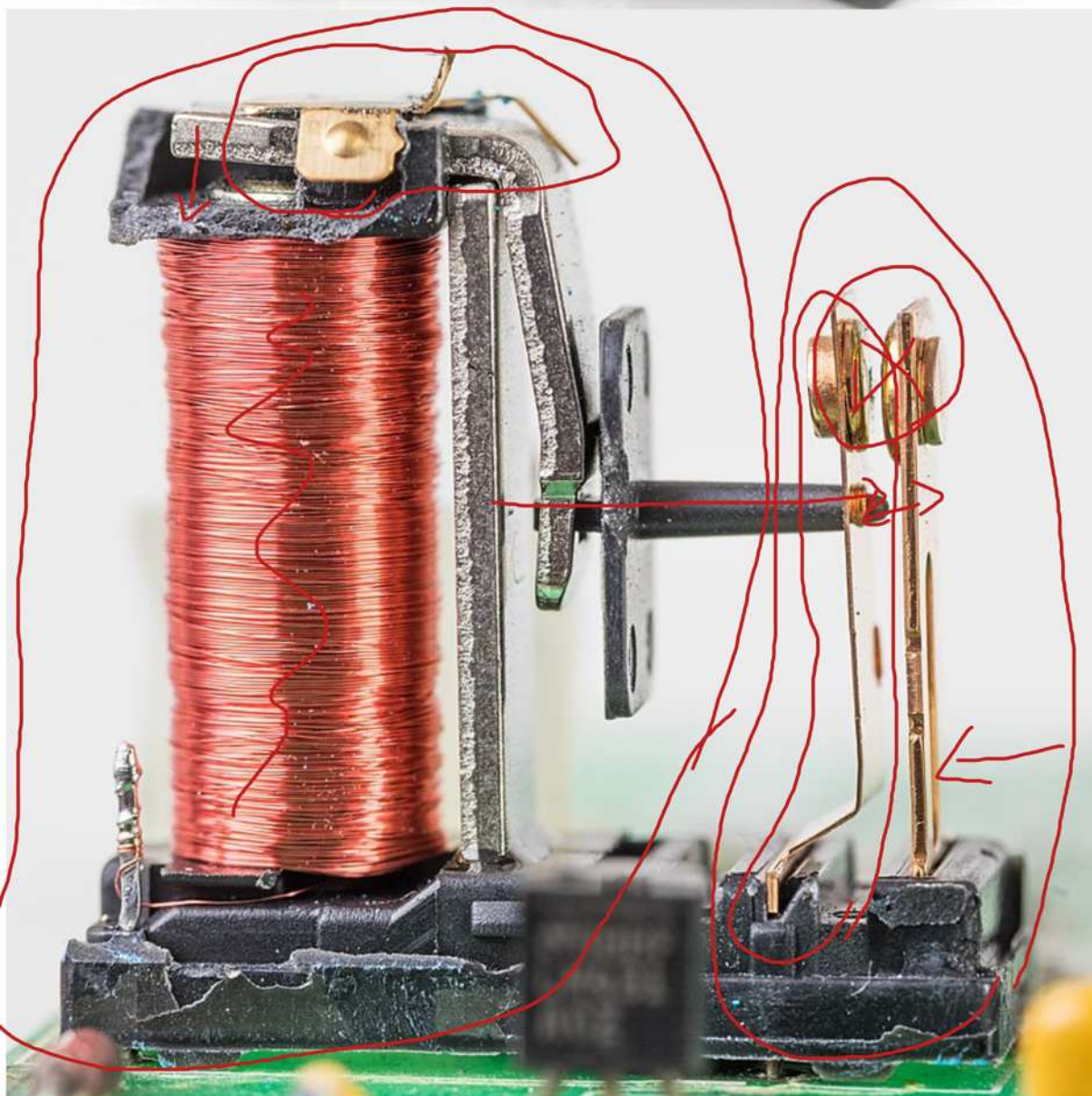

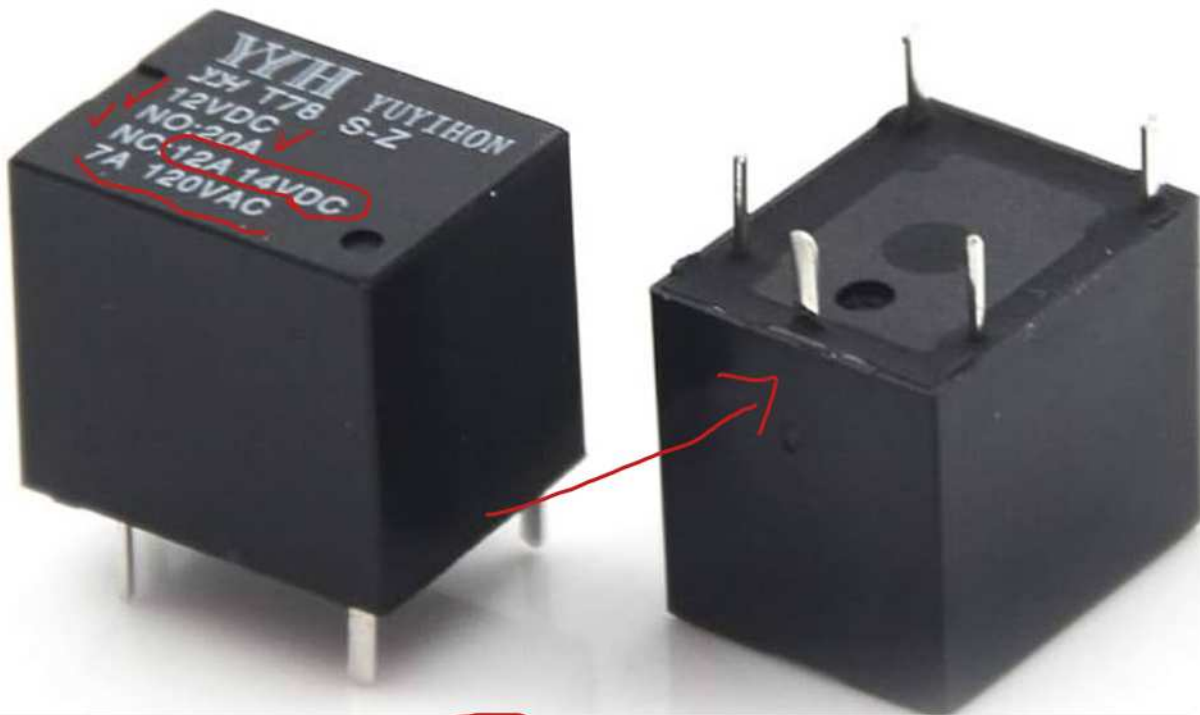

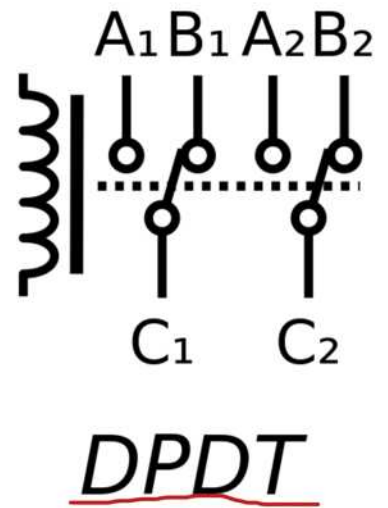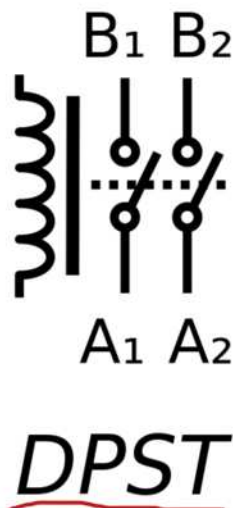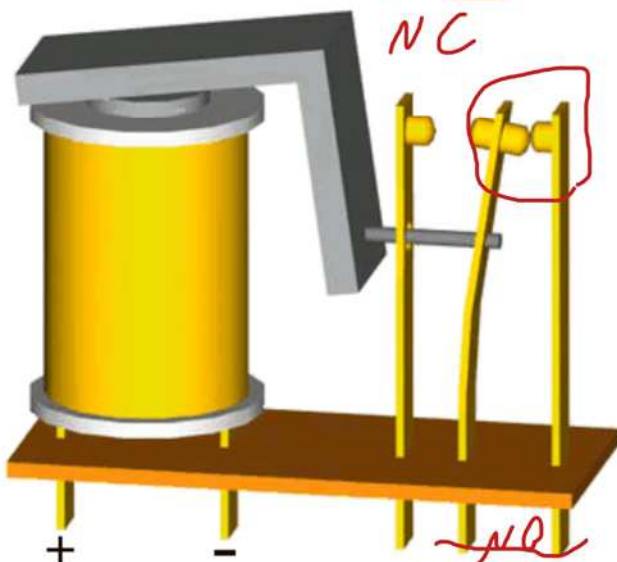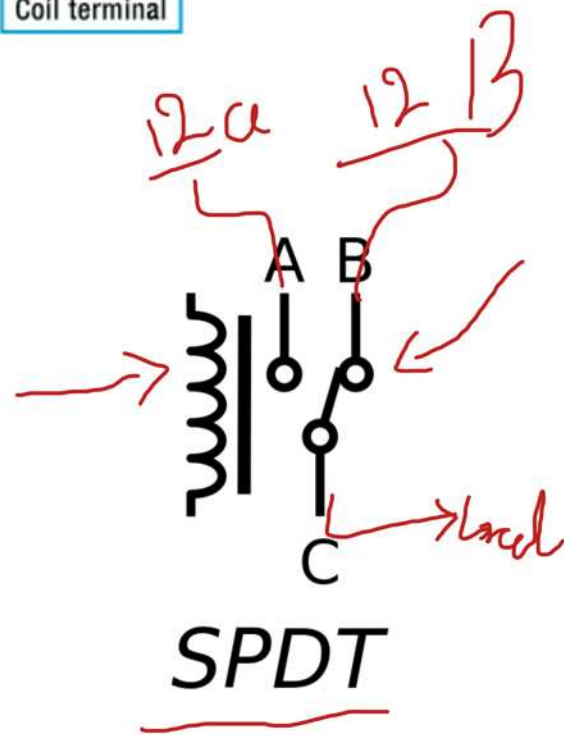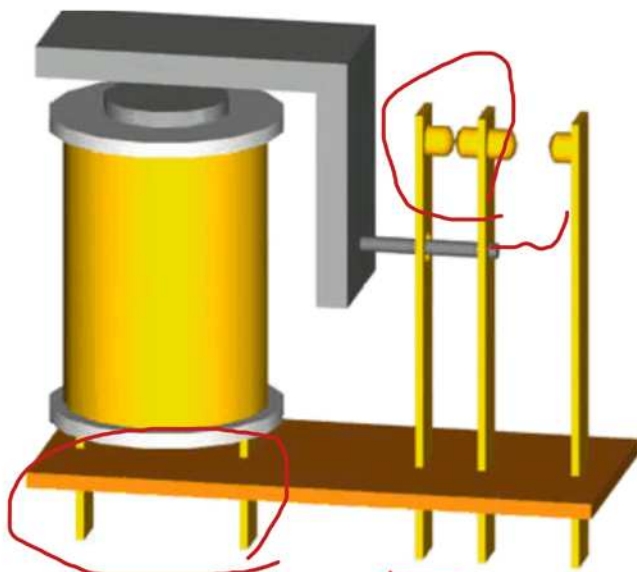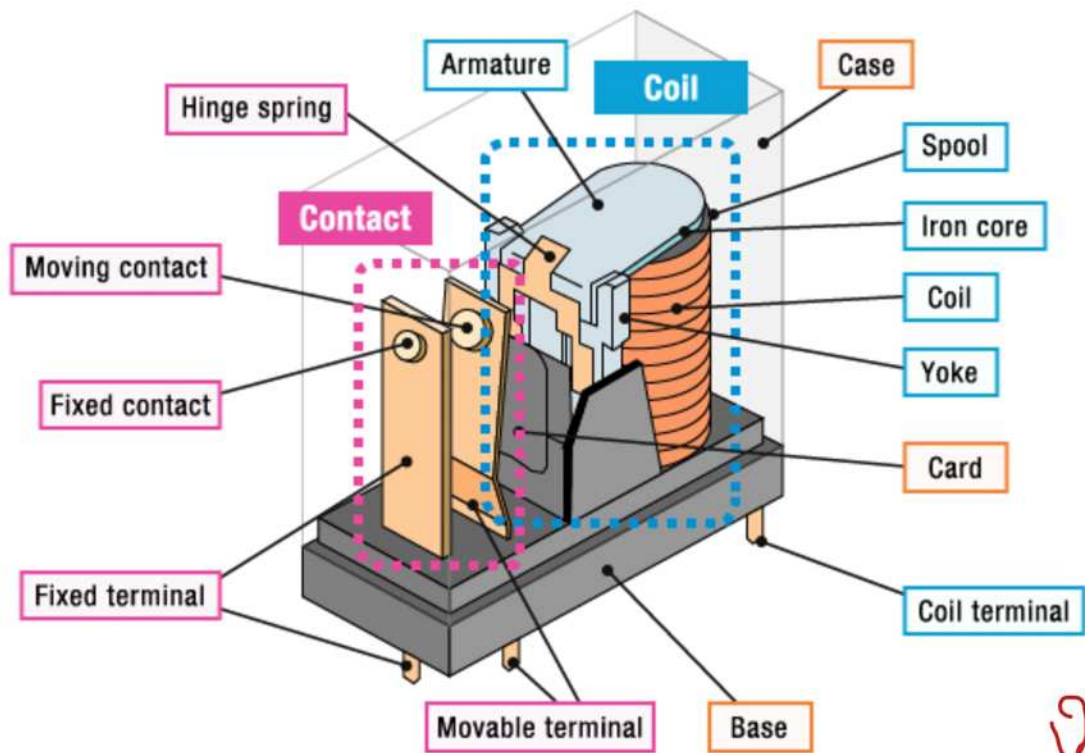


DC AC

3.3V 5V 12V



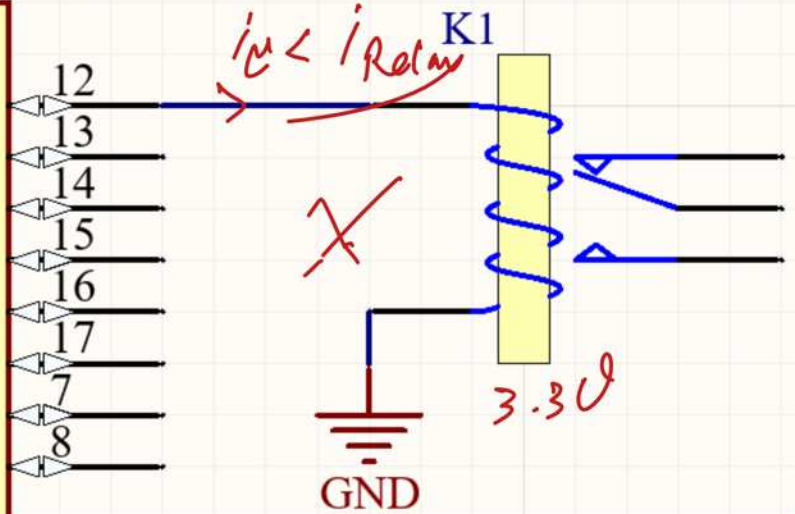
3.3V

PB0(PCINT0/CLKO/ICP1)
PB1(PCINT1/OC1A)
PB2(PCINT2/SS/OC1B)
PB3(PCINT3/OC2A/MOSI)
PB4(PCINT4/MISO)
PB5(SCK/PCINT5)
PB6(PCINT6/XTAL1/TOSC1)
PB7(PCINT7/XTAL2/TOSC2)



V	R	I
3.3	25Ω	120mA
5	70Ω	70mA
12	400Ω	30mA

40mA x 120mA !!

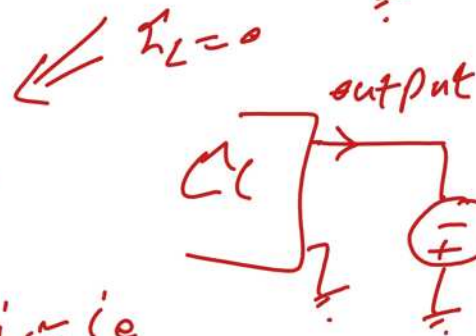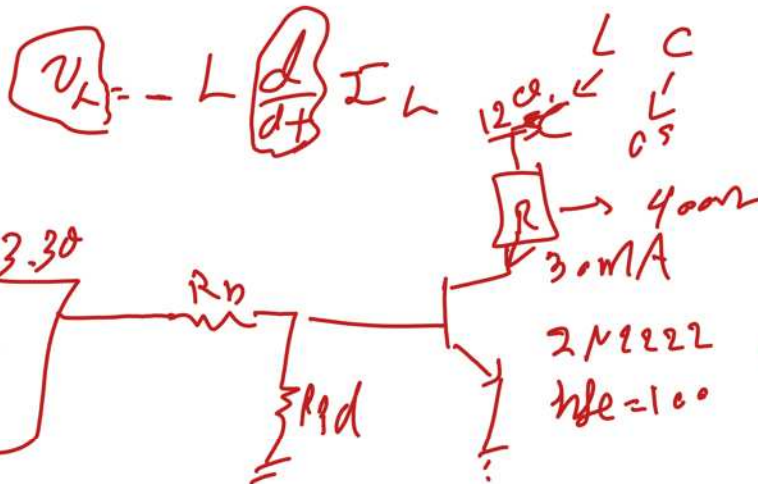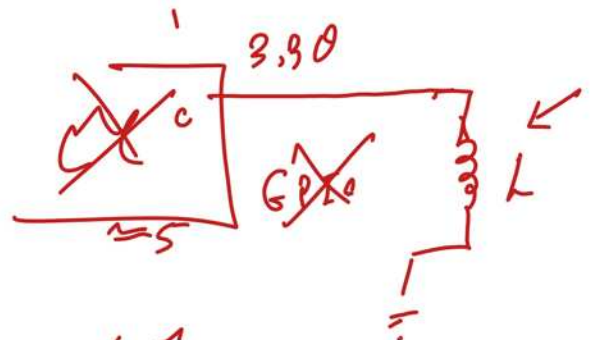


$$-3.3 + R_b \cdot i_b + 0.7 = 0$$




$$i_b = \frac{i_c}{h_{fe}} = \frac{30mA}{100} = 300\mu A$$

$$\Rightarrow -3.3 + R_b (300 \times 10^{-6}) + 0.7 = 0 \Rightarrow R_b = 8.2k\Omega$$

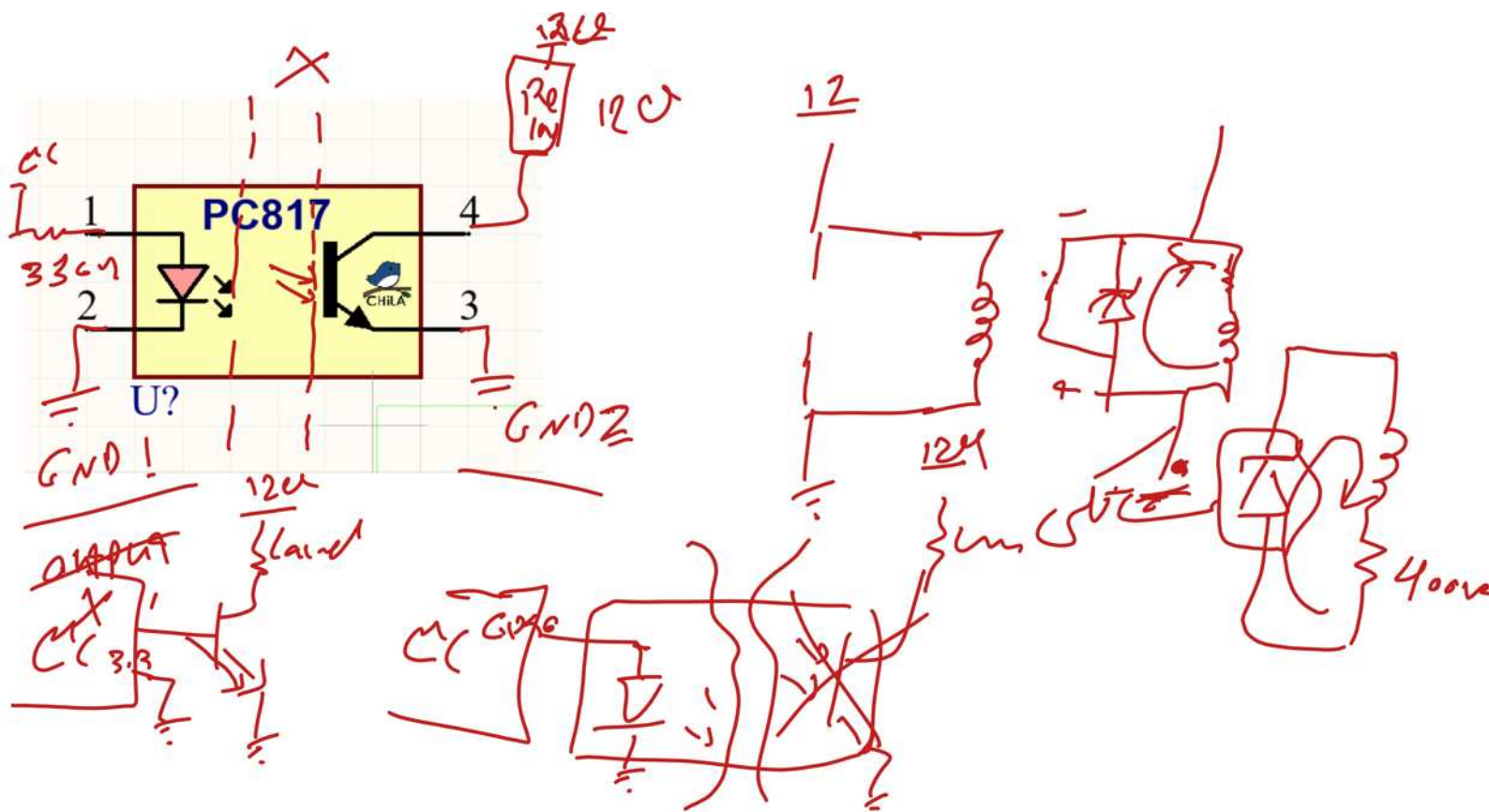
$$R_{PD} = 10R_b \Rightarrow R_{PD} = 82k\Omega$$



The effect of arc on relay contacts

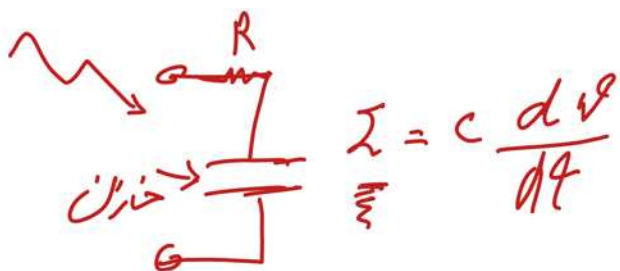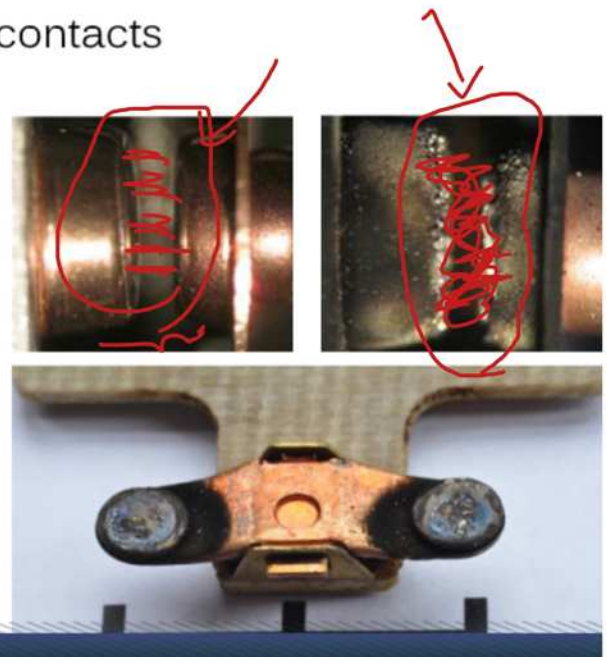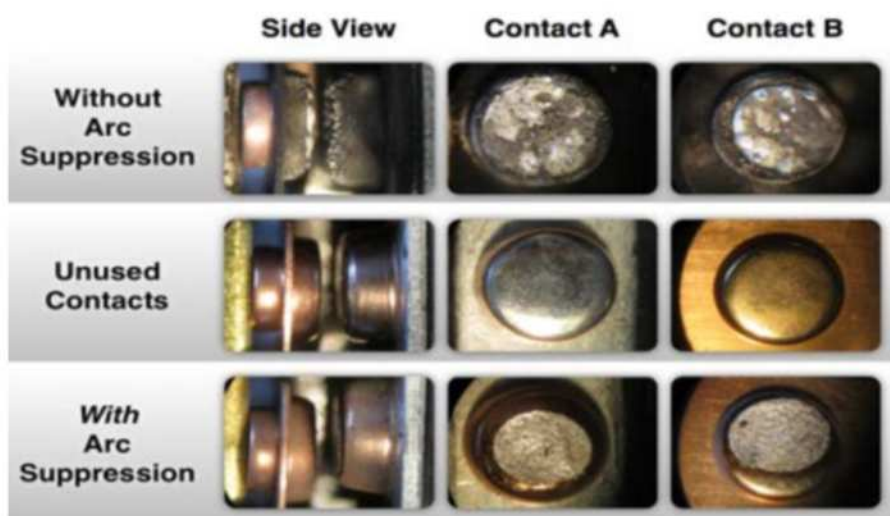

$$I = C \frac{dV}{dt}$$

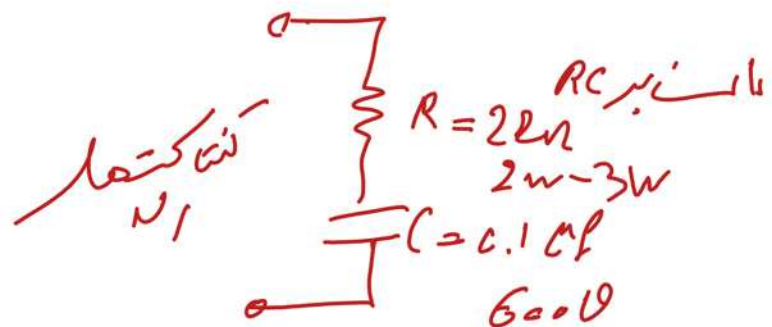

با سببر RC
 $R = 22\Omega$
 $2W - 3W$
 $C = 0.1 \mu F$
 $600V$

